

## 实验二 组合电路设计实验报告

---

姓名：丘绎萱

学号：1820221050

班级：07812201

手机：15010901562

---

注：黑色字体内容不能改动，蓝色字体内容（为示例或说明）需删除和修改。

### 1. 实验题目

设计一个组合电路，输入一个 3 位的数字，输出一个六位的二进制数字，且输出数字的值等于输入数字值的平方。

### 2. 实验约束

- 电路设计时只能使用或非门和非门进行实现。
- 采用 Verilog 实现时使用结构化描述方式。

### 3. 电路设计

#### a) 规范化

输入：三个二进制变量  $S[2]$ 、 $S[1]$ 、 $S[0]$

输出：六个二进制变量  $Y[5]$ 、 $Y[4]$ 、 $Y[3]$ 、 $Y[2]$ 、 $Y[1]$ 、 $Y[0]$

电路中通过或非门和非门来对输入进行处理，通过对每一位二进制变量的运算，得到每一个二进制变量输出  $Y[i]$


b) 形式化

真值表：

输入				输出						
S[2]	S[1]	S[0]	值	Y[5]	Y[4]	Y[3]	Y[2]	Y[1]	Y[0]	值
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	1
0	1	0	2	0	0	0	1	0	0	4
0	1	1	3	0	0	1	0	0	1	9
1	0	0	4	0	1	0	0	0	0	16
1	0	1	5	0	1	1	0	0	1	25
1	1	0	6	1	0	0	1	0	0	36
1	1	1	7	1	1	0	0	0	1	49

c) 优化

以下是每一个输出对应的卡诺图。

 

$$Y[5] = S[2]S[1]$$

Y[4]				S[1]
S[2]	1	1	1	
		S[0]		

$$Y[4] = S[2]S[0] + S[2]\overline{S[1]} = S[2](\overline{S[1]} + S[0])$$

Y[3]				S[1]
			1	
S[2]		1		
		S[0]		

$$Y[3] = S[2]\overline{S[1]}S[0] + \overline{S[2]}S[1]S[0] = S[0](S[2]\overline{S[1]} + \overline{S[2]}S[1])$$

Y[2]				S[1]
				1
S[2]				1
		S[0]		

$$Y[2] = S[1]\overline{S[0]}$$

$$Y[1] = 0$$

Y[0]					S[1]
		1	1		
S[2]		1	1		
					S[0]

$$Y[0] = S[0]$$

综上，每一个变量化成或非门和非门的组合：

下表中令  $A=S[2]$ ,  $B=S[1]$ ,  $C=S[0]$ ，用来便于表示：

$$Y[5] = \overline{\overline{A} + \overline{B}}$$

$$Y[4] = A \cdot (\overline{B} + C) = \overline{\overline{A} + \overline{\overline{B} + C}}$$

$$Y[3] = \overline{\overline{\overline{\overline{A} + B + \overline{C}} + \overline{A + \overline{B} + \overline{C}}}} \text{ 三个与非门加上一个非门}$$


$$Y[2] = \overline{B\overline{C}} = \overline{\overline{B} + C}$$

$$Y[1] = 0$$


$$Y[0] = C$$

#### d) 工艺映射

工业映射前：

 

工业映射后:

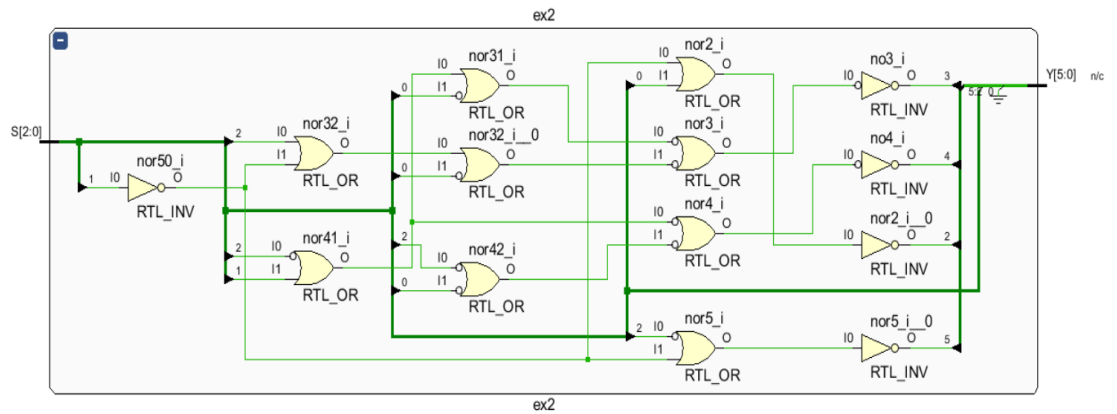

#### 4. 电路实现

```

1. `timescale 1ns/1ps
2.
3. module ex2(S,Y);
4.   input [2:0] S;
5.   output [5:0] Y;

```

```

6. wire temp_41, temp_42; // 中间变量
7. wire temp_31, temp_32; // 中间变量
8. wire not3, not4; // 中间变量,~Y[3],~Y[4]
9.
10. nor // 或非门运算
11. nor5(Y[5], ~S[2], ~S[1]), // Y[5]
12. nor2(Y[2], ~S[1], S[0]), // Y[2]
13.
14. nor41(temp_41, ~S[2], S[1]),
15. nor42(temp_42, ~S[2], ~S[0]),
16. nor4(not4, temp_41, temp_42),
17.
18. nor31(temp_31, ~S[2], S[1], ~S[0]),
19. nor32(temp_32, S[2], ~S[1], ~S[0]),
20. nor3(not3, temp_31, temp_32);
21.
22. not // 非门运算
23. no3(Y[3], not3), // Y[3]
24. no4(Y[4], not4); // Y[4]
25.
26. assign Y[1]=0; // Y[1]
27. assign Y[0]=S[0]; // Y[0]
28.
29. endmodule

```

## 5. 电路验证

### a) TestBench

```

1 `timescale 1ns / 1ps
2 module testbench(
3 );
4 reg [2:0] S; //对应 ex2 模块的输入
5 wire [5:0] Y; //对应 ex2 模块的输出
6 initial begin
7     S[2]=1'b0; //初始化
8     #20 S[2]=1'b1; //之后每 20ns S[2]变化一次, 第一位变化一次
9 end
10 initial begin
11     S[1]=1'b0;
12     #10 S[1]=1'b1;
13     #10 S[1]=1'b0;

```


```

14     #10 S[1]=1'b1;//每 10ns S[1]变化一次，第二位变化一次
15     end
16     initial begin
17         S[0]=1'b0;
18         #5 S[0]=1'b1;
19         #5 S[0]=1'b0;
20         #5 S[0]=1'b1;
21         #5 S[0]=1'b0;
22         #5 S[0]=1'b1;
23         #5 S[0]=1'b0;
24         #5 S[0]=1'b1;//每 5ns S[0]变化一次，第三位变化一次
25     end
26     ex2 ex2 (
27         .S(S),
28         .Y(Y)
29     );
30     endmodule

```

### a) 仿真结果

该部分通过 Vivado 仿真。需要给出仿真得到的 Wave，并进行验证解释。

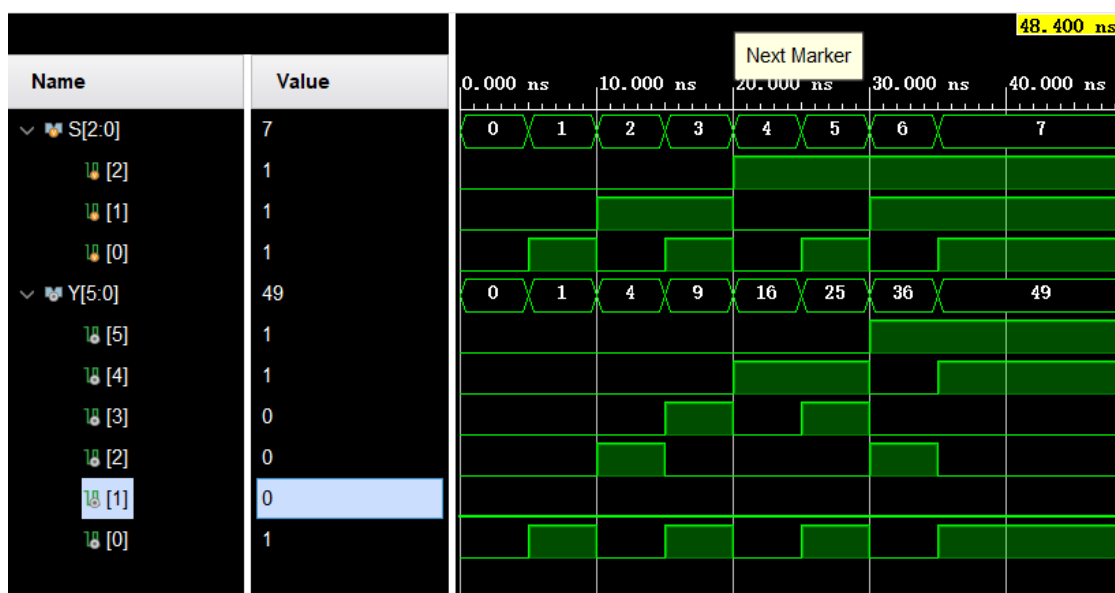

从仿真得出的波形可以看出，当输入为 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 时，输出为

0, 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49，输出值恰好为输入值的平方，对应的六位二进

制波形也和真值表相对应。

仿真结果正确。

## 6. 实验心得

在这次数字逻辑课程的实验中，我深入探索了组合逻辑电路的设计原理和实现方法。通过使用或非门和非门，我不仅掌握了如何构建基本的逻辑门，还学习了如何将它们组合成复杂的逻辑电路。

实验的第一步是理解给定逻辑的真值表，这是分析任何逻辑电路的基础。通过真值表，我能够清晰地看到不同输入组合下输出的状态，这对于后续的电路设计至关重要。接着，我利用卡诺图来简化逻辑表达式，这是一种非常有效的工具，可以帮助我减少电路中的门数量，从而降低复杂性和成本。

在设计过程中，我特别关注了如何使用或非门和非门来替代传统的与门、或门和非门。这不仅是一种技术上的挑战，也是对现有知识的一种扩展。通过这个过程，我学会了如何灵活运用不同的逻辑门来实现相同的功能，这增强了我的问题解决能力。

最终，我成功地将设计转化为实际的逻辑图，并进行了功能测试。这个过程不仅加深了我对数字逻辑的理解，也提高了我的实践技能。通过这次实验，我更加确信，理论知识与实践操作的结合是掌握任何技术的关键。